

第5章

时序逻辑电路

本章知识结构

- 5.1 触发器
 - 5.1.1 基本 RS 触发器
 - 5.1.2 同步 RS 触发器
 - 5.1.3 D 触发器
 - 5.1.4 JK 触发器
 - 5.1.5 T 触发器
 - 5.1.6 主从触发器和边沿触发器
- 5.2 寄存器与移位寄存器
 - 5.2.1 寄存器
 - 5.2.2 移位寄存器
- 5.3 计数器
 - 5.3.1 二进制计数器
 - 5.3.2 十进制计数器
 - 5.3.3 任意进制计数器
 - 5.3.4 常用计数器芯片
- 5.4 电子密码控制器的电路原理与实验
 - 5.4.1 电路原理
 - 5.4.2 实验操作



时序逻辑电路简称时序电路，它是一种具有记忆功能的电路。时序逻辑电路是由组合逻辑电路与记忆电路（又称存储电路）组合而成的。

常见时序逻辑电路有触发器、寄存器和计数器等。

5.1 触 发 器

触发器是一种具有记忆功能的电路，它是时序逻辑电路中的基本单元电路。触发器的种类很多，常见的有基本 RS 触发器、同步 RS 触发器、D 触发器、JK 触发器、T 触发器和主从触发器等。

5.1.1 基本 RS 触发器

基本 RS 触发器是一种结构最简单的触发器，其他类型触发器大多是在基本 RS 触发器基础上进行改进而得到的。

1. 结构与原理

基本 RS 触发器如图 5-1 所示。

基本 RS 触发器由两个交叉的与非门组成，它有 \bar{R} 端（称为置“0”端）和 \bar{S} 端（称为置“1”端），字母上标“-”表示该端低电平有效。图形符号的输入端加上圆圈也表示低电平有效。另外，基本 RS 触发器有两个输出端 Q 和 \bar{Q} ，Q 和 \bar{Q} 的值总是相反的，以 Q 端输出的值作为触发器的状态，当 Q 端为“0”时（此时 $\bar{Q}=1$ ），就说触发器处于“0”状态，若 Q=1，则触发器处于“1”状态。


基本 RS 触发器工作原理说明如下。

(1) 当 $\bar{R}=1$ 、 $\bar{S}=1$ 时

若触发器原状态为“1”，即 Q=1 ($\bar{Q}=0$)。与非门 G_1 的两个输入端均为“1” ($\bar{R}=1$ 、Q=1)，与非门 G_1 输出为“0”。与非门 G_2 两个输入端 $\bar{S}=1$ 、 $\bar{Q}=0$ ，与非门 G_2 输出则为“1”。此时的 Q=1、 $\bar{Q}=0$ ，电路状态不变。

若触发器原状态为“0”，即 Q=0 ($\bar{Q}=1$)。与非门 G_1 两个输入端 $\bar{R}=1$ 、Q=0，则输出端 $\bar{Q}=1$ ；与非门 G_2 两个输入端 $\bar{S}=1$ 、 $\bar{Q}=1$ ，输出端 Q=0，电路状态仍保持不变。

 也就是说，当 \bar{R} 、 \bar{S} 输入端输入都为“1”（即 $\bar{R}=1$ 、 $\bar{S}=1$ ）时，触发器保持原状态



(a) 逻辑结构 (b) 图形符号
图 5-1 基本 RS 触发器



不变。

(2) 当 $\bar{R}=0$ 、 $\bar{S}=1$ 时

若触发器原状态为“1”，即 $Q=1$ ($\bar{Q}=0$)。与非门 G_1 两个输入端 $\bar{R}=0$ 、 $Q=1$ ，输出端 \bar{Q} 由“0”变为“1”；与非门 G_2 两个输入端均为“1” ($\bar{S}=1$ 、 $\bar{Q}=1$)，输出端 Q 由“1”变为“0”，电路状态由“1”变为“0”。

若触发器原状态为“0”，即 $Q=0$ ($\bar{Q}=1$)。与非门 G_1 两个输入端 $\bar{R}=0$ 、 $Q=0$ ，输出端 \bar{Q} 仍为“1”；与非门 G_2 两个输入端均为“1” ($\bar{S}=1$ 、 $\bar{Q}=1$)，输出端 Q 仍为“0”，即电路状态仍为“0”。

由上述过程可以看出，不管触发器原状态如何，只要 $\bar{R}=0$ 、 $\bar{S}=1$ ，触发器状态马上变为“0”，所以 \bar{R} 端称为置“0”端（或称复位端）。

(3) 当 $\bar{R}=1$ 、 $\bar{S}=0$ 时

若触发器原状态为“1”，即 $Q=1$ ($\bar{Q}=0$)。与非门 G_1 两个输入端均为“1” ($\bar{R}=1$ 、 $Q=1$)，输出端 \bar{Q} 仍为“0”，与非门 G_2 两个输入端 $\bar{S}=0$ 、 $\bar{Q}=0$ ，输出端 Q 为“1”，即电路状态仍为“1”。

若触发器原状态为“0”，即 $Q=0$ ($\bar{Q}=1$)。与非门 G_1 两个输入端 $\bar{R}=1$ 、 $Q=0$ ，输出端 $\bar{Q}=1$ ；与非门 G_2 两个输入端 $\bar{S}=0$ 、 $\bar{Q}=1$ ，输出端 $Q=1$ ，这是不稳定的， $Q=1$ 反馈到与非门 G_1 输入非端，与非门 G_1 输入端现在变为 $\bar{R}=1$ 、 $Q=1$ ，其输出端 $\bar{Q}=0$ ， $\bar{Q}=0$ 反馈到与非门 G_2 输入端，与非门 G_2 输入端为 $\bar{S}=1$ 、 $\bar{Q}=0$ ，其输出端 $Q=1$ ，电路此刻达到稳定（即触发器状态不再变化），其状态为“1”。

由此可见，不管触发器原状态如何，只要 $\bar{R}=1$ 、 $\bar{S}=0$ ，触发器状态马上变为“1”。若触发器原状态为“0”，现变为“1”；若触发器原状态为“1”，则仍为“1”。所以 \bar{S} 端称为置“1”端，即 \bar{S} 为低电平时，能将触发器状态置为“1”。

(4) 当 $\bar{R}=0$ 、 $\bar{S}=0$ 时

此时与非门 G_1 、 G_2 的输入端都至少有一个为“0”，这样会出现 $\bar{Q}=1$ 、 $Q=1$ ，这种情况是不允许的。

综上所述，基本 RS 触发器具的逻辑功能是：置“0”、置“1”和保持。

2. 功能表

基本 RS 触发器的功能表见表 5-1。

表 5-1 基本 RS 触发器的功能表

\bar{R}	\bar{S}	Q	逻辑功能	\bar{R}	\bar{S}	Q	逻辑功能
0	1	0	置“0”	1	1	不变	保持
1	0	1	置“1”	0	0	不定	不允许



3. 特征方程

基本 RS 触发器的输入、输出和原状态之间的关系也可以用特征方程来表示。基本 RS 触发器的特征方程为

$$\begin{cases} Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n \\ \bar{R} + \bar{S} = 1 \end{cases}$$

特征方程中的 $\bar{R} + \bar{S} = 1$ 是约束条件，它的作用是规定 \bar{R} 、 \bar{S} 不能同时为“0”。在知道基本 RS 触发器的输入和原状态的情况下，不用分析触发器的工作过程，仅利用上述特征方程就能知道触发器的输出状态。例如已知触发器原状态为“1”（ $Q^n=1$ ），当 \bar{R} 为“0”、 \bar{S} 为“1”时，只要将 $Q^n=1$ 、 $\bar{R}=0$ 、 $\bar{S}=1$ （ $S=0$ ）代入方程即可得 $Q^{n+1}=0$ 。也就是说，在知道 $Q^n=1$ 、 \bar{R} 为“0”、 \bar{S} 为“1”时，通过特征方程计算出来的结果可知触发器状态应为“0”。

5.1.2 同步 RS 触发器

1. CP 脉冲

在数字电路系统中，往往有很多的触发器，为了使它们能按统一的节拍工作，大多需要加控制脉冲控制各个触发器，只有当控制脉冲来时，各触发器才能工作，该控制脉冲称为时钟脉冲，简称 CP，其波形如图 5-2 所示。

 


图 5-2 时钟脉冲 CP 的波形

时钟脉冲每个周期可分为 4 个部分：低电平部分、高电平部分、上升沿部分（由低电平变为高电平的部分）和下降沿部分（由高电平变为低电平的部分）。

2. 同步 RS 触发器

(1) 结构与原理

同步 RS 触发器是在基本 RS 触发器的基础上增加了两个与非门和时钟脉冲输入端构成的，其逻辑结构和图形符号分别如图 5-3（a）、（b）所示。

同步 RS 触发器就好像是在基本 RS 触发器上加了两道门（与非门），该门的开与关受时钟脉冲的控制。

当无时钟脉冲 CP 时，与非门 G_3 、 G_4 的输入端 CP 都为“0”，这时无论 R、S 端输入什么信号，与非门 G_3 、 G_4 输出都为“1”，这两个“1”送到基本 RS 触发器的输入端，基

 


图 5-3 同步 RS 触发器

本 RS 触发器状态保持不变。即无时钟脉冲到来时，无论 R、S 端输入什么信号，触发器的输出状态都不改变，即触发器不工作。

当有时钟脉冲 CP 到来时，时钟脉冲高电平加到与非门 G₃、G₄ 输入端，相当于两个与非门 CP 端都输入“1”，它们开始工作，R、S 端输入的信号到与非门 G₃、G₄，与时钟脉冲的高电平进行与非运算后再送到基本 RS 触发器输入端。这时的同步触发器就相当一个基本的 RS 触发器。

\bar{R}_D 为同步 RS 触发器置“0”端， \bar{S}_D 为置“1”端。当 \bar{R}_D 为“0”时，将触发器置“0”态（Q=0）；当 \bar{S}_D 为“0”时，将触发器置“1”态（Q=1）；在不需要置“0”和置“1”时，让 \bar{R}_D 、 \bar{S}_D 都为“1”，不影响触发器的工作。

同步 RS 触发器的特点是：无时钟脉冲来时，它不工作；有时钟脉冲来时，其工作过程与基本 RS 触发器一样。

综上所述，同步 RS 触发器在无时钟脉冲时不工作，在有时钟脉冲时，其逻辑功能与基本 RS 触发器相同：置“0”、置“1”和保持。

(2) 功能表

同步 RS 触发器的功能表见表 5-2。

表 5-2 同步 RS 触发器的功能表

R	S	Q^{n+1}	逻辑功能	R	S	Q^{n+1}	逻辑功能
0	0	Q^n	保持	1	0	0	置“0”
0	1	1	置“1”	1	1	不定	不允许

(3) 特征方程

同步 RS 触发器的特征方程为



$$\begin{cases} Q^{n+1} = S + \overline{R}Q^n \\ R \cdot S = 0 \end{cases}$$

特征方程中的约束条件是 $R \cdot S = 0$ ，它规定 R 和 S 不能同时为“1”，因为 R 、 S 同时为“1”会使送到基本 RS 触发器两个输入端的信号同时为“0”，从而会出现基本 RS 触发器工作状态不定的情况。

5.1.3 D 触发器

D 触发器又称为延时触发器或数据锁存触发器，这种触发器在数字系统应用十分广泛，它可以组成锁存器、寄存器和计数器等部件。

1. 结构与原理

图 5-4 (a) 所示是 D 触发器的典型逻辑结构，它是在同步 RS 触发器的基础上增加一个非门构成的。D 触发器常用图 5-4 (b) 所示的图形符号表示。

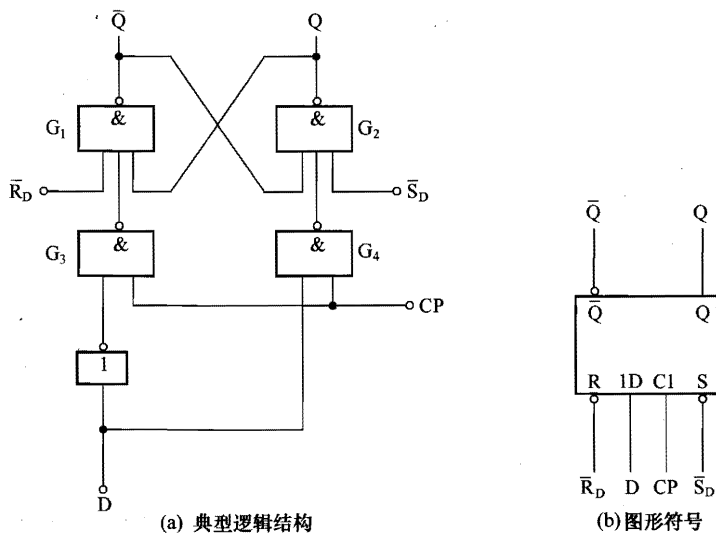


图 5-4 D 触发器

从图中可以看出，D 触发器是在同步 RS 触发器的基础上增加一个非门构成的，由于非门倒相作用，使得门 G_3 和 G_4 的输入始终相反，有效地避免了同步 RS 触发器的 R 、 S 端同时输入“1”导致触发器出现不定状态。D 触发器与同步 RS 触发器一样，只有时钟脉冲来时才能工作。

D 触发器工作原理说明如下。

(1) 当无时钟脉冲到来时（即 $CP=0$ ）

与非门 G_3 、 G_4 都处于关闭状态，无论 D 端输入何值，均不会影响与非门 G_1 、 G_2 ，触

发器保持原状态。

（2）当有时钟脉冲到来时（即 CP=1）

这时触发器的工作可分两种情况：

若 D=0，则与非门 G₃、G₄ 输入分别为“1”和“0”，相当于同步 RS 触发器 R=1、S=0，触发器的状态变为“0”，即 Q=0。

若 D=1，则与非门 G₃、G₄ 输入分别为“0”和“1”，相当于同步 RS 触发器的 R=0、S=1，触发器的状态变为“1”，即 Q=1。

综上所述，D 触发器的逻辑功能是：在无 CP 脉冲时不工作；在有 CP 脉冲时，触发器的输出 Q 与输入 D 的状态相同。

2. 状态表

D 触发器的状态表见表 5-3。

表 5-3 D 触发器的状态表

D	Q^{n+1}
0	0
1	1

3. 特征方程

D 触发器的特征方程为

$Q^{n+1}=D$

4. 常用 D 触发器芯片

74LS374 是一种常用 D 触发器芯片，内部有 8 个相同的 D 触发器，其各引脚功能如图 5-5 所示，其状态表见表 5-4。

74LS374 的 1D~8D 和 1Q~8Q 分别为内部 8 个触发器的输入、输出端。CLK 为时钟脉冲输入端，该端输入的脉冲会送到内部每个 D 触发器的 CP 端，CLK 端标注的“V”表示当时钟信号上升沿来时，触发器输入有效。OE 为公共输出控制端，当 OE=H 时，8 个触

 


图 5-5 74LS34 的各引脚功能



表 5-4 74LS374 的状态表

OE	CLK	D	Q
L	↑	H	H
L	↑	L	L
L	L	×	Q_0
H	×	×	Z

发器的输入端和输出端之间处于高阻状态；当 $OE=L$ 且 CLK 脉冲上升沿来时， D 端数据通过触发器从 Q 端输出；当 $OE=L$ 且 CLK 脉冲为低电平时， Q 端输出保持不变。

74LS374 内部有 8 个 D 触发器，可以根据需要全部使用或个别使用。例如使用第 7、8 个触发器，若 $8D=1$ 、 $7D=0$ ，当 $OE=L$ 且 CLK 端 CP 脉冲上升沿来时，输入端数据通过触发器，输出端 $8Q=1$ 、 $7Q=0$ ，当 CP 脉冲变为低电平后，即使 D 端数据变化， Q 端数据不再变化，即输出数据被锁定，因此 D 触发器常用来构成数据锁存器。

5.1.4 JK 触发器

1. 结构与原理

图 5-6 (a) 所示是 JK 触发器的典型逻辑结构，它是在同步 RS 触发器的基础上从输出端引出两条反馈线，将 Q 端与 R 端相连， \bar{Q} 端与 S 端相连，再加上两个输入端 J 和 K 构成的。JK 触发器常用图 5-6 (b) 所示的图形符号表示。


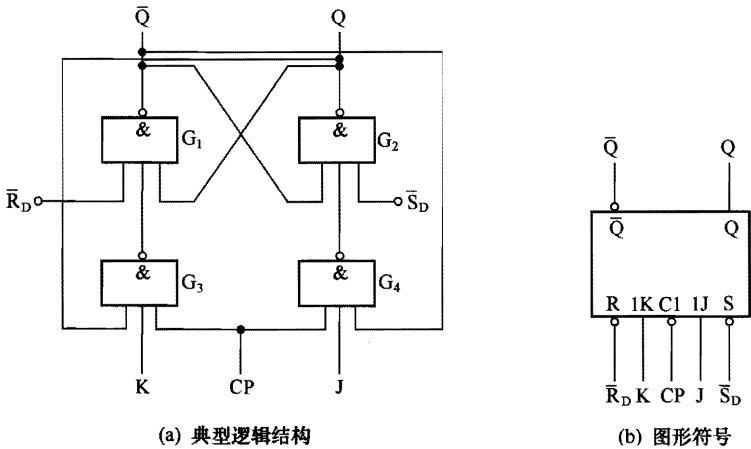


图 5-6 JK 触发器

JK 触发器工作原理说明如下。

 

(1) 当无时钟脉冲到来时（即 $CP=0$ ）

与非门 G_3 、 G_4 均处于关闭状态，无论 J 、 K 输入何值均不影响与非门 G_1 、 G_2 ，触发器状态保持不变。

(2) 当有时钟脉冲到来时（即 $CP=1$ ）

这时触发器工作的可分为以下四种情况：

① 当 $J=1$ 、 $K=1$ 时。若触发器原状态为 $Q=0$ ($\bar{Q}=1$)，通过反馈线使与非门 G_3 输出为“1”，与非门 G_4 输出为“0”，与非门 G_3 的“1”和与非门 G_4 的“0”加到 G_1 、 G_2 构成的基本 RS 触发器输入端，触发器状态由“0”变为“1”；若触发原状态为 $Q=1$ ($\bar{Q}=0$)，通过反馈线使与非门 G_3 输出为“0”，与非门 G_4 输出为“1”，触发器状态由“1”变为“0”。

由此可以看出，当 $J=1$ 、 $K=1$ ，并且有时钟脉冲到来时（即 $CP=1$ ），触发器状态翻转（即新状态与原状态相反）。

② 当 $J=1$ 、 $K=0$ 时。若触发器原状态为 $Q=1$ ($\bar{Q}=0$)，则与非门 G_3 、 G_4 均输出“1”，触发器状态不变，仍为“1”；若触发器原状态为 $Q=0$ ($\bar{Q}=1$)，则与非门 G_3 、 G_4 均输出“1”，触发器状态变为“1”。

由此可以看出，当 $J=1$ 、 $K=0$ ，并且有时钟脉冲到来时，无论触发器原状态为“0”还是“1”，现均变为“1”。

③ 当 $J=0$ 、 $K=1$ 时。若触发器原状态为 $Q=0$ ($\bar{Q}=1$)，与非门 G_3 、 G_4 输出均为“1”，触发器状态不变（ Q 仍为“0”）；若触发器原状态为 $Q=1$ ($\bar{Q}=0$)，则与非门 G_3 输出为“0”，与非门 G_4 输出“1”，触发器状态变为“0”。

由此可见，当 $J=0$ 、 $K=1$ ，并且有时钟脉冲到来时，无论触发器原状态如何，现均变为“0”。

④ 当 $J=0$ 、 $K=0$ 时。无论触发器原状态如何，与非门 G_3 、 G_4 均输出为“1”，触发器保持原状态不变。

由此可见，当 $J=0$ 、 $K=0$ ，触发器的状态保持不变。

从上面的分析可以看出，JK 触发器具有的逻辑功能是：翻转、置“1”、置“0”和保持。

2. 功能表

JK 触发器的功能表见表 5-5。

表 5-5 JK 触发器的功能表

J	K	Q^{n+1}	J	K	Q^{n+1}
0	0	Q^n (保持)	1	0	1 (置“1”)
0	1	0 (置“0”)	1	1	\bar{Q}^n (翻转)





3. 特征方程

JK 触发器特征方程为

$$Q^{n+1}=J\bar{Q}^n+\bar{K}Q^n$$

4. 常用 JK 触发器芯片

74LS73 是一种常用 JK 触发器芯片，内部有 2 个相同的 JK 触发器，其各引脚功能及内部结构如图 5-7 所示，其状态表见表 5-6。

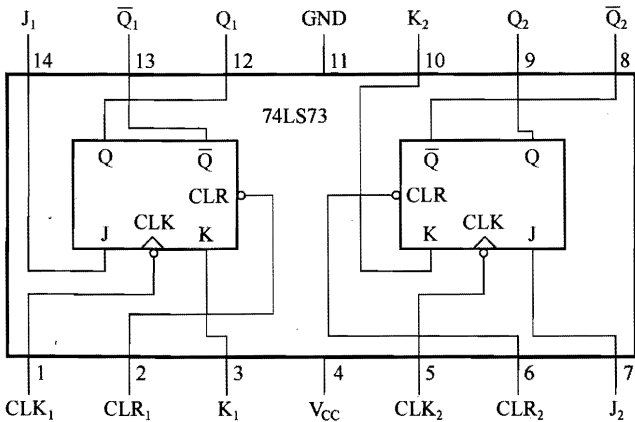


图 5-7 74LS73 的各引脚功能及内部结构

表 5-6 74LS73 的状态表

输 入				输出及功能	
CLR	CLK	J	K	Q	\bar{Q}
L	×	×	×	L	H (清 0)
H	↓	L	L	Q_0	\bar{Q}_0 (保持)
H	↓	H	H	\bar{Q}_0	Q_0 (翻转)
H	↓	H	L	H	L (置 1)
H	↓	L	H	L	H (置 0)
H	H	×	×	Q_0	\bar{Q}_0

74LS73 的 CLR 端为清 0 端，当 CLR=0 时，无论 J、K 端输入为何值，Q 端输出都为 0。CLK 端为时钟脉冲 CP 输入端，当 CP 为高电平时，J、K 端输入无效，触发器输出状态不变；在 CP 下降沿来且 CLR=1 时，J、K 端输入不同值，触发器具有保持、翻转、置“1”和置“0”功能。

5.1.5 T 触发器

T 触发器又称计数型触发器，将 JK 触发器的 J、K 两个输入端连接在一起作为一个输入端就构成了 T 触发器。

1. 结构与原理

图 5-8 (a) 所示是 T 触发器的典型逻辑结构，T 触发器常用图 5-8 (b) 所示的图形符号表示。

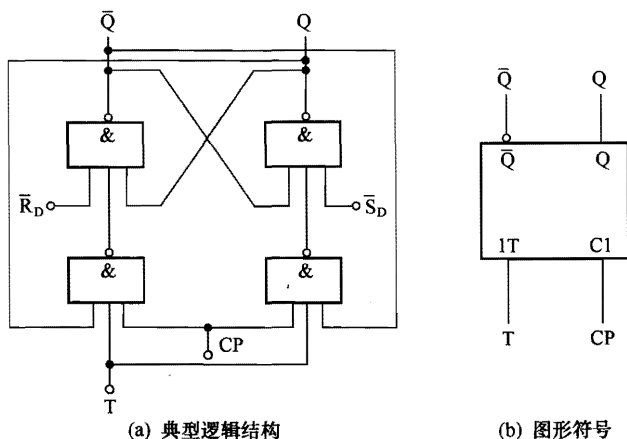


图 5-8 T 触发器

由图 5-8 (a) 可以看出，T 触发器可以看作是 JK 触发器在 $J=0$ 、 $K=0$ 和 $J=1$ 、 $K=1$ 时的情况。从 JK 触发器工作原理可知，当 T 触发器 T 端输入为“0”时，相当于 $J=0$ 、 $K=0$ ，触发器的状态保持不变；当 T 触发器 T 端输入为“1”时，相当于 $J=1$ 、 $K=1$ ，触发器的状态翻转（即新状态与原状态相反）。

由上述分析可知，T 触发器具有的逻辑功能是：“保持”和“翻转”。

如果将 T 端固定接高电平“1”（即 $T=1$ ），这样的触发器称为 T' 触发器，因为 T 端始终为“1”，所以其输出状态仅与时钟脉冲 CP 有关，每到来一个时钟脉冲，CP 端就会由“0”变为“1”一次，触发器状态就会变化一次。

2. 功能表

T 触发器的功能表见表 5-7。

表 5-7 T 触发器的功能表

T	Q^{n+1}
0	Q^n （保持）
1	\bar{Q}^n （翻转）



G_8 , G_8 输出为“0”(G_8 输入 $\bar{Q}=1$ 、 $J=1$)。与非门 G_7 、 G_8 输出的“1”和“0”送到由 G_5 、 G_6 构成的基本 RS 触发器的输入端, 进行置“1”, $Q'=1$, 而 $\bar{Q}'=0$ 。主触发器状态由“0”变为“1”。

在 $CP=0$ 时, 与非门 G_7 、 G_8 关闭, 主触发器不工作, 而 $CP=0$ 经非门后变为 $\overline{CP}=1$, 与非门 G_3 、 G_4 开通, $\bar{Q}'=0$ 送到与非门 G_3 , G_3 输出“1”, 而 $\bar{Q}'=1$ 送到与非门 G_4 , G_4 输出“0”。与非门 G_3 、 G_4 输出的“1”和“0”送到由 G_1 、 G_2 构成的基本 RS 触发器的输入端, 对它进行置“1”, 即 $Q=1$ 、 $\bar{Q}=0$ 。

② 若触发器原状态为 $Q=1$ ($\bar{Q}=0$)。在 $CP=1$ 时, 与非门 G_7 、 G_8 开通, 主触发器工作, 而 $CP=1$ 经非门后变为 $\overline{CP}=0$, 与非门 G_3 、 G_4 关闭, 从触发器不工作, $Q=1$ 通过反馈线送至与非门 G_7 , G_7 输出为“0”, $\bar{Q}=0$ 通过反馈线送至与非门 G_8 , G_8 输出为“1”。与非门 G_7 、 G_8 输出的“0”和“1”送到由与非门 G_5 、 G_6 构成的基本 RS 触发器的输入端, 对该基本 RS 触发器进行置“0”, $\bar{Q}'=0$, 而 $Q'=1$ 。主触发器状态由“1”变为“0”。

在 $CP=0$ 时, 与非门 G_7 、 G_8 关闭, 主触发器不工作, 而 $CP=0$ 经非门后变为 $\overline{CP}=1$, 与非门 G_3 、 G_4 开通, $\bar{Q}'=1$ 送到与非门 G_3 , G_3 输出 0, 而 $\bar{Q}'=0$ 送到与非门 G_4 , G_4 输出“1”。与非门 G_3 、 G_4 输出的“0”和“1”送到由与非门 G_1 、 G_2 构成的基本 RS 触发器的输入端, 对它进行置“0”, 即 $Q=0$ 、 $\bar{Q}=1$ 。

由以上分析可以看出, 当 $J=1$ 、 $K=1$, 并且在时钟脉冲 CP 到来时 ($CP=1$), 主触发器工作, 从触发器不工作; 而时钟脉冲过后 (CP 由“1”变为“0”), 主触发器不工作, 从触发器工作。在 $J=1$ 、 $K=1$ 时, 主从 JK 触发器的逻辑功能是翻转。

(2) 当 $J=1$ 、 $K=0$ 时

当 $J=1$ 、 $K=0$ 时, 主从 JK 触发器的功能是置“1”。工作过程分析与上述相同, 限于篇幅, 这里省略。

(3) 当 $J=0$ 、 $K=1$ 时

当 $J=0$ 、 $K=1$ 时, 主从 JK 触发器的功能是置“0”。

(4) 当 $J=0$ 、 $K=0$ 时

当 $J=0$ 、 $K=0$ 时, 主从 JK 触发器的功能是保持。

由此可见, 主从 JK 触发器的逻辑功能与 JK 触发器是一样的, 都具有翻转、置“1”、置“0”和保持的功能。但因为主从 JK 触发器同时拥有主触发器和从触发器, 当一个触发器工作时, 另一个触发器不工作, 将输入端与输出端隔离开来, 有效地解决了输入信号变化对输出的影响问题。


2. 边沿触发器

边沿触发器是一种克服空翻性能更好的触发器。边沿触发器只有在 CP 脉冲上升沿或



下降沿来时输入才有效, 其他期间处于封锁状态, 即使输入信号变化也不会影响触发器的输出状态, 因为 CP 脉冲上升沿或下降沿持续时间很短, 在短时间输入信号因干扰发生变化的可能性很小, 故边沿触发器的抗干扰性很强。

图 5-10 所示是两种常见的边沿触发器, CP 端的“ \wedge ”表示边沿触发方式, 同时带小圆圈表示下降沿触发, 无小圆圈表示上升沿触发。图 5-10 (a) 所示为下降沿触发型 JK 触发器, 当 CP 脉冲下降沿来时, JK 触发器的输出状态会随 JK 端输入而变化, CP 脉冲下降沿过后, 即使输入发生变化, 输出不会变化。图 5-10 (b) 所示为上升沿触发型 D 触发器, 当 CP 脉冲上升沿来时, D 触发器的输出状态会随 D 端输入而变化。

 

(a) 下降沿触发型 JK 触发器

(b) 上升沿触发型 D 触发器

图 5-10 边沿触发器

5.2 寄存器与移位寄存器

5.2.1 寄存器

寄存器是一种能存取二进制数据的电路。将数据存入寄存器的过程称为“写”, 当往寄存器中“写”入新数据时, 以前存储的数据会消失。将数据从寄存器中取出的过程称为“读”, 数据被“读”出后, 寄存器中的该数据并不会消失, 这就像阅读图书, 书上的文字被人读取后, 文字仍在书上。

寄存器能存储数据是因为它采用了具有记忆功能的电路——触发器, 一个触发器能存放 1 位二进制数。一个 8 位寄存器至少需要 8 个触发器组成, 它能存放 8 个 0、1 这样的二进制数。

1. 结构与原理

寄存器主要由触发器组成, 图 5-11 所示是一个由 D 触发器构成的 4 位寄存器, 它用了 4 个 D 触发器, 这些触发器在 CP 脉冲的下降沿到来时才能工作, $\overline{C_r}$ 为复位端, 它同时接到 4 个触发器的复位端。

 


图 5-11 由 D 触发器构成的 4 位寄存器

下面分析图 5-11 所示寄存器的工作原理，为了分析方便，这里假设输入的 4 位数码 $D_3D_2D_1D_0=1011$ 。

当时钟脉冲 CP 为低电平时， $CP=0$ ，经非门后变成高电平，高电平送到 4 个触发器的 C1 端（时钟控制端），由于这 4 个触发器是下降沿触发有效，现 $C1=1$ ，故它们不工作。

当时钟脉冲 CP 上升沿来时，经非门后脉冲变成下降沿，它送到 4 个触发器的 C1 端，4 个触发器工作，如果这时输入的 4 位数码 $D_3D_2D_1D_0=1011$ ，因为 D 触发器的输出和输入是相同的，所以 4 个 D 触发器的输出 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1101$ 。

CP 时钟脉冲上升沿过后，4 个 D 触发器都不工作，输出 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1101$ 不会变化，即输入的 4 位数码 1101 被保存下来了。

$\overline{C_r}$ 为复位端，当需要将 4 个触发器进行清零时，可以在 $\overline{C_r}$ 端加一个低电平，该低电平同时加到 4 个触发器的复位端，对它们进行复位，结果 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$ 。

2. 常用寄存器芯片

74LS175 是一个由 D 触发器构成的 4 位寄存器芯片，内部有 4 个 D 触发器，其各引脚功能如图 5-12 所示，其状态表见表 5-8。

 


图 5-12 74LS175 的各引脚功能



表 5-8 74LS175 状态表

输 入			输 出	
CLR	CLK	D	Q	\bar{Q}
L	×	×	L	H
H	↑	H	H	L
H	↑	L	L	H
H	L	×	Q_0	\bar{Q}_0

74LS175 的 CLR 端为清 0 端, 当 CLR=0 时, 对寄存器进行清 0, Q 端输出都为 0 (\bar{Q} 都为 1)。CLK 端为时钟脉冲 CP 输入端, 当 CP 为低电平时, D 端输入无效, 触发器输出状态不变; 在 CP 上升沿来且 CLR=1 时, D 端输入数据被寄存器保存下来, $Q=D$ 。

5.2.2 移位寄存器

移位寄存器简称移存器, 它除了具有寄存器存储数据的功能外, 还有对数据进行移位的功能。移位寄存器可按下列方式分类:

按数据的移动方向来分, 有左移寄存器、右移寄存器和双向移位寄存器。

按输入、输出方式来分, 有串行输入-并行输出、串行输入-串行输出、并行输入-并行输出和并行输入-串行输出方式。

1. 左移寄存器

图 5-13 所示是一个由 D 触发器构成的 4 位左移寄存器。

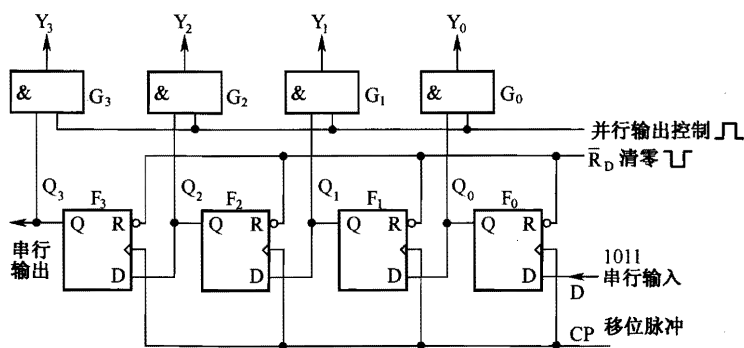


图 5-13 4 位左移寄存器

从图 5-13 中可以看出, 该左移寄存器是由 4 个 D 触发器和 4 个与门电路构成的。 \bar{R}_D 端为复位清零端, 当负脉冲通过该端加到 4 个触发器时, 各个触发器都被复位, 状态都变为



“0”。CP 端为移位脉冲（时钟脉冲），只有移位脉冲上升沿加到各个触发器 CP 端时，这些触发器才能工作。

左移寄存器的数据从右端第一个 D 触发器 F_0 的 D 端输入，由于数据是一个接一个输入 D 端，这种逐位输入数据的方式称为串行输入。左移寄存器的数据输出有两种方式：

① 从最左端触发器 F_3 的 Q_3 输出端将数据一个接一个输出（串行输出）；

② 从 4 个触发器的 4 个输出端同时输出 4 位数，这种同时输出多位数据的方式称为并行输出，这 4 位数再通过 4 个输出门传送到 4 个输出端 $Y_3Y_2Y_1Y_0$ 。

左移寄存器的工作过程分两步进行。

第一步：先对寄存器进行复位清零。在 \bar{R}_D 端输入一个负脉冲，该脉冲分别加到 4 个触发器的复位清零端（R 端），4 个触发器的状态都变为“0”，即 $Q_0=0$ 、 $Q_1=0$ 、 $Q_2=0$ 、 $Q_3=0$ 。

第二步：从输入端逐位输入数据，设输入数据是 1011。

当第 1 个移位脉冲上升沿送到 4 个 D 触发器时，各个触发器开始工作，此时第 1 位输入数“1”送到第 1 个触发器 F_0 的 D 端， F_0 输出 $Q_0=1$ （D 触发器的输入与输出相同），移位脉冲过后各触发器不工作。

当第 2 个移位脉冲上升沿到来时，各个触发器又开始工作，触发器 F_0 的输出 $Q_0=1$ 送到第 2 个触发器 F_1 的 D 端， F_1 输出 $Q_1=1$ ，与此同时，触发器 F_0 的 D 端输入第 2 位数据“0”， F_0 输出 $Q_0=0$ ，移位脉冲过后各触发器不工作。

当第 3 个移位脉冲到上升沿来时，触发器 F_1 输出端 $Q_1=1$ 移至触发器 F_2 输出端， $Q_2=1$ ，而触发器 F_0 的 $Q_0=0$ 移至触发器 F_1 输出端， $Q_1=0$ ，触发器 F_0 输入的第 3 位数“1”移到输出端， $Q_0=1$ 。

当第 4 个移位脉冲上升沿到来时，触发器 F_2 输出端 $Q_2=1$ 移至触发器 F_3 输出端， $Q_3=1$ ，触发器 F_1 的 $Q_1=0$ 移至触发器 F_2 输出端， $Q_2=0$ ，触发器 F_0 的 $Q_0=1$ 移至触发器 F_1 输出端， $Q_1=1$ ，触发器 F_0 输入的第 4 位数“1”移到输出端， $Q_0=1$ 。

4 个移位脉冲过后，4 个触发器的输出端 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1011$ ，它们加到 4 个与门 $G_3 \sim G_0$ 的输入端，如果这时有并行输出控制正脉冲（即为 1）加到各与门，这些与门打开，1011 这 4 位数会同时送到输出端，而使 $Y_3Y_2Y_1Y_0=1011$ 。

如果需要将 1011 这 4 位数从 Q_3 端逐个移出（串行输出），必须再用 4 个移位脉冲对寄存器进行移位。从某一位数输入寄存器开始，需要再来 4 个脉冲该位数才能从寄存器串行输出端输出，也就是说移位寄存器具有延时功能，其延迟时间与时钟脉冲周期有关，在数字电路系统中常将它作为数字延时器。

2. 右移寄存器

图 5-14 所示是一个由 JK 触发器构成的 4 位右移寄存器。

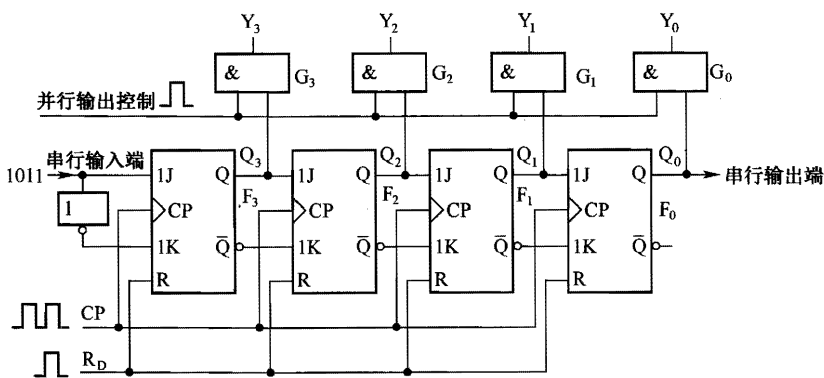


图 5-14 4 位右移寄存器

从图 5-14 中可以看出,该寄存器是由 4 个 JK 触发器、4 个与门和一个非门构成的。数据从左端 JK 触发器 F_3 的 J 端输入,如果要输入 4 位数 $D_3D_2D_1D_0$,其逐位输入的顺序是 D_0 、 D_1 、 D_2 、 D_3 ,即由低位到高位,而左移寄存器恰好相反,其是先高位再低位。

输入端的 JK 触发器的 J、K 端之间接了一个非门,后面几个 JK 触发器的 J、K 端则依次接前一个触发器的 Q 端和 \bar{Q} 端,这样 4 个触发器的 J、K 端的输入始终相反。因为 JK 触发器具有置“1”(J=1、K=0 时)、置“0”(J=0、K=1 时)和翻转(J=1、K=1)、保持(J=0、K=0 时)的逻辑功能,而当 J、K 端相反时具有的功能是置“1”(Q=1)和置“0”(Q=0),并且这种情况下 Q 的状态和 J 的输入状态相同,这与 D 触发器功能是一样的,这里的 J 端相当于 D 触发器的 D 端。

右移寄存器的工作过程与左移寄存器大致相同,也分两步进行。

第一步:先对寄存器进行复位清零。在 R_D 端输入一个正脉冲,该脉冲分别加到 4 个 JK 触发器的复位清零端(R 端),4 个触发器的状态都变为“0”,即 $Q_0=0$ 、 $Q_1=0$ 、 $Q_2=0$ 、 $Q_3=0$ 。

第二步:从输入端逐位输入数据,这里仍假设输入数据是 1011。

当第 1 个时钟脉冲上升沿送到 4 个 JK 触发器时,各个触发器开始工作,此时第 1 位输入数“1”(最低位的 1)送到触发器 F_3 的 J 端,经非门后 K=0,JK 触发器 F_3 相当于 D 触发器,输出端 Q_3 与 J 端相同, F_3 输出为 $Q_3=1$,时钟脉冲过后各触发器不工作,此时 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1000$ 。

当第 2 个时钟脉冲上升沿到来时,各个触发器又开始工作,触发器 F_3 的输出 $Q_3=1$ 送到触发器 F_2 的 J 端, F_2 输出 $Q_2=1$,与此同时,触发器 F_3 的 J 端输入第 2 位数据“1”, F_3 输出 $Q_3=1$,时钟脉冲过后各触发器不工作,此时 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1100$ 。

当第 3 个时钟脉冲上升沿到来时,寄存器工作过程与上述相同, $Q_3Q_2Q_1Q_0=0110$ 。

当第 4 个时钟脉冲上升沿到来时,寄存器工作,结果 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1011$ 。

4 个时钟脉冲过后,4 个触发器的输出端 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1011$,它们加到 4 个与门 $G_3 \sim G_0$ 的输入端,如果这时有并行输出控制正脉冲(即为 1)加到各与门,这些与门打开,1011



这4位数会同时送到输出端，而使 $Y_3Y_2Y_1Y_0=1011$ 。

与左移寄存器一样，右移寄存器除了具有能从 $Y_3Y_2Y_1Y_0$ 同时输出数据的并行输出功能外，也有从 Q_0 端逐位输出数据的串行输出功能。

3. 双向移位寄存器

前面介绍的两种移位寄存器只能单独向左或向右移动数据，所以常统称为单向移位寄存器。而双向移位寄存器解决了单向移位问题，在移位方向控制信号的控制下，既可以左移又可以右移。

图 5-15 所示是一个 4 位双向移位寄存器。

 


图 5-15 4 位双向移位寄存器

从图 5-15 中可以看出，该寄存器主要由 4 个 D 触发器和一些与门、或门及非门构成。双向移位寄存器有左移串行输入端、左移串行输出端和右移串行输入端、右移串行输出端，另外还有并行输出端。双向移位寄存器的移位方向是受移位控制信号控制的。

(1) 右移工作过程

当移位控制信号端为“1”时，“1”加给右移串行输入端的与门，该与门打开，而“1”经非门变为“0”后加到左移串行输入端的与门，此与门关闭，寄存器工作在右移状态。下面分析假设右移输入端输入数据 1011。

当第 1 个时钟脉冲到来时，4 个 D 触发器开始工作，这时从右移输入端输入数据“1”，它经与门和或门后仍为“1”，送到触发器 F_3 的 D 端， F_3 输出 $Q_3=1$ 。

当第 2 个时钟脉冲到来时，4 个 D 触发器开始工作， F_3 的 $Q_3=1$ 加到触发器 F_2 下面的与门，再经与门和或门后送到触发器 F_2 的 D 端， F_2 输出 $Q_2=1$ ，与此同时，从右移输入端输入第 2 位数“1”，它经与门和或门后仍为“1”，送到触发器 F_3 的 D 端， F_3 输出 $Q_3=1$ 。

当第 3 个时钟脉冲到来时， F_2 的 $Q_2=1$ 加到触发器 F_1 下面的与门，再经与门和或门后送到触发器 F_1 的 D 端， F_1 输出 $Q_1=1$ ， F_3 的 $Q_3=1$ 加到触发器 F_2 下面的与门，再经与门和或门后送到触发器 F_2 的 D 端， F_2 输出 $Q_2=1$ 。与此同时，从右移输入端输入第 3 位数“0”，



它经与门和或门后仍为 0，送到触发器 F_3 的 D 端， F_3 输出 $Q_3=0$ 。

当第 4 个时钟脉冲到来时， F_1 的 $Q_1=1$ 加到触发器 F_0 下面的与门，再经与门和或门后送到触发器 F_0 的 D 端， F_0 输出 $Q_0=1$ ， F_2 的 $Q_2=1$ 加到触发器 F_1 下面的与门，再经与门和或门后送到触发器 F_1 的 D 端， F_1 输出 $Q_1=1$ ， F_3 的 $Q_3=0$ 加到触发器 F_2 下面的与门，再经与门和或门后送到触发器 F_2 的 D 端， F_2 输出 $Q_2=0$ ，与此同时，从右移输入端输入第 4 位数“1”，它经与门和或门后仍为“1”，送到触发器 F_3 的 D 端， F_3 输出 $Q_3=1$ 。

4 个时钟脉冲过后，4 个触发器的输出端 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1011$ ，它们加到 4 个与门 $G_3 \sim G_0$ 的输入端，如果这时有并行输出控制正脉冲（即为“1”）加到各与门，这些与门打开，1011 这 4 位数会同时送到输出端，而使 $Y_3Y_2Y_1Y_0=1011$ 。

如果再依次来 4 个时钟脉冲，就会从右移串行输出端由低位到高位依次输出 1011。

(2) 左移工作过程

当移位控制信号端为“0”时，“0”加给右移串行输入端的与门，该与门关闭，而“0”经非门变为“1”后加到左移串行输入端的与门，此与门打开，寄存器工作在左移状态。

设输入的 4 位数据为 1011，它送到左移串行输入端，每到来一个时钟脉冲，4 位数据就按从左到右（也即从高位到低位）的顺序依次移入寄存器。当 4 个时钟脉冲过后，4 位全被移入寄存器，4 个触发器的输出端 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1011$ ，这 4 位数据可以通过 4 个与门 $G_3 \sim G_0$ 以并行的形式送到输出端。如果再依次来 4 个时钟脉冲，就会从左移串行输出端由高位到低位依次输出 1011。

双向移位寄存器的左移工作原理与右移基本相同，详细的工作过程可参照右移工作过程分析。

4. 常用双向移位寄存器芯片 74LS194

74LS194 是一个由 RS 触发器构成的 4 位双向移位寄存器芯片，内部有 4 个 RS 触发器及有关控制电路组成，其各引脚功能如图 5-16 所示，其状态表见表 5-9。

 


图 5-16 74LS194 的各脚功能

表 5-9 74LS194 状态表

输 入						输 出				
CLR	模 式 控 制		CLK	串 行 输 入		并 行 输 入				Q _A Q _B Q _C Q _D
	S ₁	S ₀		S _L	S _R	A	B	C	D	
L	x	x	x	x	x	x	x	x	x	L L L L
H	x	x	L	x	x	x	x	x	x	Q _{A0} Q _{B0} Q _{C0} Q _{D0}
H	H	H	↑	x	x	a	b	c	d	a b c d
H	L	H	↑	x	H	x	x	x	x	H Q _{An} Q _{Bn} Q _{Cn}
H	L	H	↑	x	L	x	x	x	x	L Q _{An} Q _{Bn} Q _{Cn}
H	H	L	↑	H	x	x	x	x	x	Q _{Bn} Q _{Cn} Q _{Dn} H
H	H	L	↑	L	x	x	x	x	x	Q _{Bn} Q _{Cn} Q _{Dn} L
H	L	L	x	x	x	x	x	x	x	Q _{A0} Q _{B0} Q _{C0} Q _{D0}

74LS194 的 CLR 端为清 0 端，当 CLR=0 时，对寄存器进行清 0， $Q_A \sim Q_D$ 端输出都为 0。CLK 端为时钟脉冲 CP 输入端，CP 上升沿触发有效。74LS194 有并行预置、左移、右移和禁止移位 4 种工作模式，工作在何种模式受 S_1 、 S_0 端控制。 S_R 为右移数据输入端， S_L 为左移数据输入端，A、B、C、D 为并行数据输入端。

当 CLR=1 且 $S_1=S_0=1$ 时，寄存器工作在并行预置模式，在 CP 上升沿来时，A~D 端输入的数据 a、b、c、d 从 $Q_A \sim Q_D$ 端输出，CP 上升沿过后， $Q_A \sim Q_D$ 端数据保持不变。

当 CLR=1 且 $S_1=0$ 、 $S_0=1$ 时，寄存器工作在右移模式，在 CP 上升沿来时， S_R 端输入的数据（如 1）被移入寄存器，若移位前 Q_A 、 Q_B 、 Q_C 、 Q_D 端数据为 Q_{An} 、 Q_{Bn} 、 Q_{Cn} 、 Q_{Dn} ，右移后， Q_A 、 Q_B 、 Q_C 、 Q_D 端数据变为 1、 Q_{An} 、 Q_{Bn} 、 Q_{Cn} 。

当 CLR=1 且 $S_1=1$ 、 $S_0=0$ 时，寄存器工作在左移模式，在 CP 上升沿来时， S_L 端输入的数据（如 0）被移入寄存器，若移位前 Q_A 、 Q_B 、 Q_C 、 Q_D 端数据为 Q_{An} 、 Q_{Bn} 、 Q_{Cn} 、 Q_{Dn} ，左移后， Q_A 、 Q_B 、 Q_C 、 Q_D 端数据变为 Q_{Bn} 、 Q_{Cn} 、 Q_{Dn} 、0。

当 CLR=1 且 $S_1=0$ 、 $S_0=0$ 时，寄存器工作在禁止移位模式，CP 脉冲触发无效，并行和左移、右移串行输入均无效， Q_A 、 Q_B 、 Q_C 、 Q_D 端数据保持不变。

5.3 计 数 器

计数器是一种具有计数功能的电路，它主要由触发器和门电路组成，是数字系统中使



用最多的时序逻辑电路之一。计数器不但可用来对脉冲的个数进行计数，还可以用作数字运算、分频、定时控制等。

计数器种类有二进制计数器、十进制计数器和任意进制计数器（或称 N 进制计数器），这些计数器中又有加法计数器（又称递增计数器）和减法计数器（也称递减计数器）之分。

5.3.1 二进制计数器

计数器可分为异步计数器和同步计数器。所谓“异步”是指计数器中各电路（一般为触发器）没有统一时钟脉冲控制，或者没有时钟脉冲控制，各触发器状态变化不是发生在同一时刻。而“同步”是指计数器中的各触发器都受到同一时钟脉冲的控制，所有触发器的状态变化都在同一时刻发生。

1. 异步二进制加法计数器

图 5-17 所示是一个 3 位二进制异步加法计数器的电路结构，它由 3 个 JK 触发器组成，其中 J、K 端都悬空，相当于 $J=1$ 、 $K=1$ ，时钟脉冲输入端的“<”和小圆圈表示脉冲下降沿（由“1”变为“0”时）来时工作有效。

 


图 5-17 3 位异步二进制加法计数器

计数器的工作过程分为两步。

第一步：计数器复位清零。

在工作前应先对计数器进行复位清零。在复位控制 \overline{CR} 端送一个负脉冲到各触发器 R_D 端，触发器状态都变为“0”，即 $Q_2Q_1Q_0=000$ 。

第二步：计数器开始计数。

当第 1 个时钟脉冲的下降沿到触发器 F_0 的 CP 端时，触发器 F_0 开始工作，由于 $J=K=1$ ，JK 触发器的功能是“翻转”，触发器 F_0 的状态由“0”变为“1”，即 $Q_0=1$ ，其他触发器状态不变，计数器的输出为 $Q_2Q_1Q_0=001$ 。

当第 2 个时钟脉冲的下降沿到触发器 F_0 的 CP 端时， F_0 触发器状态又翻转， Q_0 由“1”变为“0”，这相当于给触发器 F_1 的 CP 端加了一个脉冲的下降沿，触发器 F_1 状态翻转， Q_1 由“0”变为“1”，计数器的输出为 $Q_2Q_1Q_0=010$ 。

当第3个时钟脉冲下降沿到触发器 F_0 的 CP 端时, F_0 触发器状态又翻转, Q_0 由“0”变为“1”, F_1 触发器状态不变 $Q_1=1$, 计数器的输出为 011。

同样道理, 当第4~7个脉冲到来时, 计数器的 $Q_2Q_1Q_0$ 依次变为 100、101、110、111。由此可见, 随着脉冲的不断到来, 计数器的计数值不断递增, 这种计数器称为加法计数器。当再输入一个脉冲时, $Q_2Q_1Q_0$ 又变为 000, 随着时钟脉冲的不断到来, 计数器又重新开始对脉冲进行计数。3 位二进制异步加法计数器的时钟脉冲输入个数与计数器的状态见表 5-10。

表 5-10 3 位二进制异步加法计数器状态表

输入 CP 脉冲序号	计数器状态			输入 CP 脉冲序号	计数器状态		
	Q_2	Q_1	Q_0		Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	5	1	0	1
1	0	0	1	6	1	1	0
2	0	1	0	7	1	1	1
3	0	1	1	8	0	0	0
4	1	0	0				

N 位二进制加法计数器的最大计数为 2^N-1 个, 所以 3 位异步二进制加法计数器最大计数为 $2^3-1=7$ 个。

异步二进制加法计数器除了能计数外, 还具有分频作用。3 位异步二进制加法计数器的 CP 脉冲和各触发器输出波形如图 5-18 所示。

 


图 5-18 3 位异步二进制加法计数器工作波形图

从波形图可以看出, 当第1个时钟脉冲下降沿来时, Q_0 由“0”变为“1”, Q_1 、 Q_2 状态不变; 当第2个时钟脉冲下降沿来时, Q_0 由“1”变为“0”, Q_1 由“0”变为“1”, Q_2 状态不变。观察波形还可以发现; 每个触发器输出端 (Q 端) 的脉冲信号频率只有输入端 (C 端) 脉冲信号一半, 也就是说, 信号每经一个触发器后频率会降低一半, 这种功能称为“二分频”。由于每个触发器能将输入信号的频率降低一半, 3 位二进制计数器采用 3 个触发器, 它最多能将信号频率降低 $2^3=8$ 倍。例如图 5-18 中的 CP 脉冲频率为 1 000Hz, 那么



Q_0 、 Q_1 、 Q_2 端输出的脉冲频率分别是 500Hz、250Hz、125Hz。

2. 异步二进制减法计数器

异步二进制减法计数器如图 5-19 所示。

 


图 5-19 3 位异步二进制减法计数器

该计数器是一个 3 位二进制异步减法计数器，它与前面介绍过的 3 位二进制异步加法计数器一样，是由 3 个 JK 触发器组成，其中 J、K 端都悬空（相当于 $J=1$ 、 $K=1$ ），两者的不同之处在于，减法计数器是将前一个触发器的 \bar{Q} 端与下一个触发器的 CP 端相连。

计数器的工作过程分为两步。

第一步：计数器复位清零。

在工作前应先对计数器进行复位清零。在复位控制 \overline{CR} 端送一个负脉冲到各触发器 R_D 端，触发器状态都变为“0”，即 $Q_2Q_1Q_0=000$ （ $\bar{Q}_2\bar{Q}_1\bar{Q}_0=111$ ）。

第二步：计数器开始计数。

当第 1 个时钟脉冲的下降沿到触发器 F_0 的 CP 端（即 C 端）时，触发器 F_0 开始工作，由于 $J=K=1$ ，JK 触发器的功能是翻转，触发器 F_0 的状态由“0”变为“1”，即 $Q_0=1$ ， \bar{Q}_0 由“1”变为“0”，这相当于一个脉冲的下降沿，它送到触发器 F_1 的 CP 端，触发器 F_1 的状态由“0”变为“1”，即 $Q_1=1$ ， \bar{Q}_1 由“1”变为“0”，它送到触发器 F_2 的 CP 端，触发器 F_2 的状态由“0”变为“1”， $Q_2=1$ ，3 个触发器的状态均为“1”，计数器的输出为 $Q_2Q_1Q_0=111$ 。

当第 2 个时钟脉冲的下降沿到触发器 F_0 的 CP 端时，触发器 F_0 状态翻转， Q_0 由“1”变为“0”， \bar{Q}_0 则由“0”变为“1”，触发器 F_1 的状态不变，触发器 F_2 的状态也不变，计数器的输出为 $Q_2Q_1Q_0=110$ 。

当第 3 个时钟脉冲下降沿到触发器 F_0 的 CP 端时， F_0 触发器状态又翻转， Q_0 由“0”变为“1”， \bar{Q}_0 则由“1”变为“0”（相当于脉冲的下降沿），它送到 F_1 的 CP 端，触发器 F_1 状态翻转， Q_1 由“1”变为“0”， \bar{Q}_1 则由“0”变为“1”，触发器 F_2 状态不变，计数器的输出为 101。

同样道理，当第 4~7 个脉冲到来时，计数器的 $Q_2Q_1Q_0$ 依次变为 100、011、010、001。由此可见，随着脉冲的不断到来，计数器的计数值不断递减，这种计数器称为减法计数器。当再给输入一个脉冲时， $Q_2Q_1Q_0$ 又变为 000，随着时钟脉冲的不断到来，计数器又



重新开始对脉冲进行计数。3 位异步二进制减法计数器的时钟脉冲输入个数与计数器的状态见表 5-11。

表 5-11 3 位异步二进制减法计数器状态表

输入 CP 脉冲序号	计数器状态			输入 CP 脉冲序号	计数器状态		
	Q_2	Q_1	Q_0		Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	5	0	1	1
1	1	1	1	6	0	1	0
2	1	1	0	7	0	0	1
3	1	0	1	8	0	0	0
4	1	0	0				

异步计数器的电路简单，但由于各个触发器的状态是逐位改变的，所以计数速度较慢。

3. 同步二进制加法计数器

3 位同步二进制加法计数器如图 5-20 所示。

 


图 5-20 3 位同步二进制加法计数器

该计数器是一个 3 位同步二进制加法计数器，它由 3 个 JK 触发器和一个与门组成。与异步计数器不同的是，它将计数脉冲同时送到每个触发器的 CP 端，计数脉冲到来时，各个触发器同时工作，这种形式的计数器称为同步计数器。

计数器的工作过程分为两步。

第一步：计数器复位清零。

在工作前应先对计数器进行复位清零。在复位控制端送一个负脉冲到各触发器 R_D 端，触发器状态都变为“0”，即 $Q_2Q_1Q_0=000$ 。

第二步：计数器开始计数。

当第 1 个时钟脉冲的下降沿到来时，3 个触发器同时工作。在时钟脉冲下降沿到来时，



触发器 F_0 的 $J=K=1$ (J 、 K 悬空为“1”), 触发器 F_0 状态翻转, 由“0”变为“1”; 在时钟脉冲下降沿到来时, 触发器 F_1 的 $J=K=Q_0=0$ (注: 在时钟脉冲下降沿刚到来时, 触发器 F_0 状态还未变为“1”), 触发器 F_1 状态保持不变, 仍为“0”; 在时钟脉冲下降沿到来时, 触发器 F_2 的 $J=K=Q_0 \cdot Q_1=0 \cdot 0=0$ (注: 在时钟脉冲下降沿刚到来时, 触发器 F_0 、 F_1 状态还未变化, 均为“0”), 触发器 F_2 状态保持不变, 仍为“0”。第 1 个时钟脉冲过后, 计数器的 $Q_2Q_1Q_0=001$ 。

当第 2 个时钟脉冲的下降沿到来时, 3 个触发器同时工作。在时钟脉冲下降沿到来时, 触发器 F_0 的 $J=K=1$ (J 、 K 悬空为“1”), 触发器 F_0 状态翻转, 由“1”变为“0”; 在时钟脉冲下降沿到来时, 触发器 F_1 的 $J=K=Q_1=1$ (注: 在第 2 个时钟脉冲下降沿刚到来时, 触发器 F_0 状态还未变为“0”), 触发器 F_1 状态翻转, 由“0”变为“1”; 在时钟脉冲下降沿到来时, 触发器 F_2 的 $J=K=Q_0 \cdot Q_1=1 \cdot 0=0$ (注: 在第 2 个时钟脉冲下降沿刚到来时, 触发器 F_0 、 F_1 状态还未变化), 触发器 F_2 状态保持不变, 仍为“0”。第 2 个时钟脉冲过后, 计数器的 $Q_2Q_1Q_0=010$ 。

同理, 当第 3~7 个时钟脉冲下降沿到来时, 计数器状态依次变为 011、100、101、110、111; 当再来一个时钟脉冲时, 计数器状态又变为 000。

从上面的分析可以看出, 同步计数器的各个触发器在时钟脉冲的控制下同时工作, 计数速度快。如果将图 5-16 中的 Q_0 、 Q_1 改接到 \bar{Q}_0 、 \bar{Q}_1 上, 就可以构成同步二进制减法计数器。

5.3.2 十进制计数器

十进制计数器与 4 位二进制计数器有些相似, 但 4 位二进制计数器需要计数到 1111 后才能返回到 0000, 而十进制计数器要求计数到 1001 (相当于 9) 就返回 0000。8421BCD 码十进制计数器是一种最常用的十进制计数器。

8421BCD 码十进制计数器如图 5-21 所示。

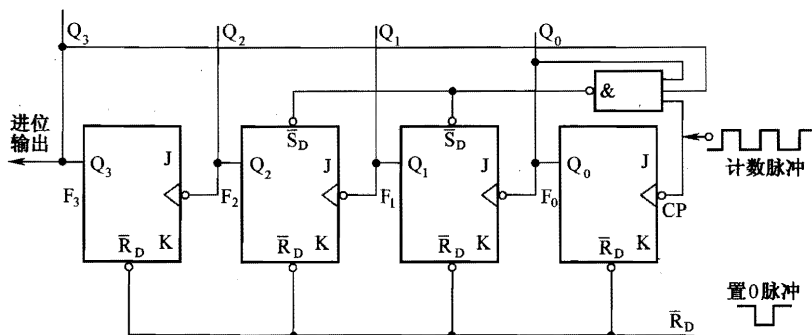


图 5-21 8421BCD 码十进制加法计数器



该计数器是一个 8421BCD 码异步十进制加法计数器，由 4 个 JK 触发器和一个与非门构成，与非门的输出端接到触发器 F_1 、 F_2 的 \bar{S}_D 端（置“1”端），输入端则接到时钟信号输入端（CP 端）和触发器 F_0 、 F_3 的输出端（即 Q_0 端和 Q_3 端）。

计数器的工作过程分为两步。

第一步：计数器复位清零。在工作前应先对计数器进行复位清零。在复位控制端送一个负脉冲到各触发器 R_D 端，触发器状态都变为“0”，即 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$ 。

第二步：计数器开始计数。

当第 1 个计数脉冲（时钟脉冲）下降沿送到触发器 F_0 的 CP 端时，触发器 F_0 翻转， Q_0 由“0”变为“1”，触发器 F_1 、 F_2 、 F_3 状态不变， Q_3 、 Q_2 、 Q_1 均为“0”，与非门的输出端为“1”（ $\bar{Q}_3\bar{Q}_0\overline{CP}=1$ ），即触发器 F_1 、 F_2 置位端 \bar{S}_D 为“1”，不影响 F_1 、 F_2 的状态，计数器输出为 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0001$ 。

当第 2 个计数脉冲下降沿送到触发器 F_0 的 CP 端时，触发器 F_0 翻转， Q_0 由“1”变为“0”， Q_0 的变化相当于一个脉冲的下降沿送到触发器 F_1 的 CP 端， F_1 翻转， Q_1 由“0”变为“1”，与非门输出端仍为“1”，计数器输出为 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0010$ 。

同样道理，当依次输入第 3~9 个计数脉冲时，计数器则依次输出 0011、0100、0101、0110、0111、1000、1001。

当第 10 个计数脉冲上升沿送到触发器 F_0 的 CP 端时，CP 端由“0”变为“1”，相当于 $CP=1$ ，此时 $Q_0=1$ 、 $Q_3=1$ ，与非门 3 个输入端都为“1”，马上输出“0”，分别送到触发器 F_1 、 F_2 的置“1”端（ \bar{S}_D 端）， F_1 、 F_2 的状态均由“0”变为“1”，即 $Q_1=1$ 、 $Q_2=1$ ，计数器的输出为 $Q_3Q_2Q_1Q_0=1111$ 。

当第 10 个计数脉冲下降沿送到触发器 F_0 的 CP 端时， F_0 翻转， Q_0 由“1”变“0”，它送到触发器 F_1 的 CP 端， F_1 翻转， Q_1 由“1”变为“0”， Q_1 的变化送到触发器 F_2 的 CP 端， F_2 翻转， Q_2 由“1”变为“0”， Q_2 的变化送到触发器 F_3 的 CP 端， F_3 翻转， Q_3 由“1”变为“0”，计数器输出为 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$ 。

第 11 个计数脉冲下降沿到来时，计数器又重复上述过程进行计数。

从上述过程可以看出，当输入 1~9 计数脉冲时，计数器依次输出 0000~1001，当输入第 10 个计数脉冲时，计数器输出变为 0000，然后重新开始计数，它跳过了 4 位二进制数计数时出现的 1010、1011、1100、1101、1110、1111 6 个数。

5.3.3 任意进制计数器

在实际中，除了有二进制计数和十进制计数外，还有其他进制的计数方法，如时钟的



小时是十二进制,分、秒是六十进制。**任意进制计数器又称 N 进制计数器**,除了二进制计数器外,其他的计数器都可以称为任意计数器,即十进制计数器也是任意计数器中的一种。

因为计数器要用到触发器,一个触发器可以构成 1 位计数器,两个触发器可以构成 2 位二进制计数器,2 位二进制计数器实际上就是一个四进制计数器,所以 **2^n 进制计数器至少要用到 N 个触发器**,例如十二进制计数器需要用到 4 个触发器,六十进制计数器要用到 6 个触发器。

为了让大家能进一步理解任意计数器,下面以图 5-22 所示的同步三进制加法计数器为例来说明 N 进制计数器的工作原理。

 


图 5-22 同步三进制加法计数器

该计数器由两个 JK 触发器构成,两个触发器的 K 端都固定接高电平“1”,触发器 F_1 的 \bar{Q} 端通过反馈线与触发器 F_0 的 J 端相连。

计数器的工作过程分为两步。

第一步:计数器复位清零。

在工作前应先对计数器进行复位清零。在复位控制端送一个负脉冲到各触发器 R_D 端,触发器状态都变为“0”,即 $Q_1Q_0=00$ 。

第二步:计数器开始计数。

当第 1 个计数脉冲下降沿到来时,它同时送到触发器 F_0 、 F_1 的 CP 端,两个触发器同时工作。在计数脉冲下降沿到来时,触发器 F_0 的 $K=1$ 、 $J=\bar{Q}_1=1$, F_0 的状态翻转, Q_0 由“0”变为“1”;在计数脉冲下降沿到来时,触发器 F_1 的 $K=1$ 、 $J=Q_0=0$ (在计数脉冲下降沿刚到来时, F_0 的状态还未变化,仍为“0”), F_1 被置“0”,即 Q_1 仍为“0”,计数器输出为 $Q_1Q_0=01$ 。

当第 2 个计数脉冲下降沿到来时,它同时送到触发器 F_0 、 F_1 的 CP 端,两个触发器同时工作。在计数脉冲下降沿到来时,触发器 F_0 的 $K=1$ 、 $J=\bar{Q}_1=1$, F_0 的状态翻转, Q_0 由“1”变为“0”;在计数脉冲下降沿到来时,触发器 F_1 的 $K=1$ 、 $J=Q_0=1$, F_1 的状态翻转, Q_1 由“0”变为“1”,计数器输出为 $Q_1Q_0=10$ 。

当第 3 个计数脉冲下降沿到来时,两个触发器同时工作。在计数脉冲下降沿到来时,



触发器 F_0 的 $K=1$ 、 $J=\bar{Q}_1=0$ ($Q_1=1$)， F_0 被置“0”，即 Q_0 仍为“0”；在计数脉冲下降沿到来时，触发器 F_1 的 $K=1$ 、 $J=Q_0=0$ ， F_1 被置“0”， Q_1 由“1”变为“0”， Q_1 的变化相当于一个脉冲的下降沿，它可以作为进位脉冲。计数器输出为 $Q_1Q_0=00$ 。

当第 4 个计数脉冲下降沿到来时，计数器又重复上述过程。

5.3.4 常用计数器芯片

1. 异步计数器芯片 74LS90

74LS90 是一种中规模的二-五-十进制计数器，其各引脚功能如图 5-23 所示，其中 CP_A 和 Q_A 构成 1 位二进制计数器， CP_B 和 Q_D 、 Q_C 、 Q_B 组成五进制计数器，将两个计数器有关端子适当组合，可以组成其他类型的计数器。

 


图 5-23 74LS90 的各引脚功能

$R_0(1)$ 、 $R_0(2)$ 为两个清 0 端， $R_9(1)$ 、 $R_9(2)$ 为两个置 9 端，这 4 个端子与 74LS90 的工作状态关系见表 5-12。从表中可以看出：当 $R_0(1)$ 、 $R_0(2)$ 均为高电平且 $R_9(1)$ 、 $R_9(2)$ 中有一个低电平时，计数器 $Q_D \sim Q_A$ 端均被清 0；当 $R_9(1)$ 、 $R_9(2)$ 均为高电平时， Q_D 、 Q_A 端均为高电平；当 $R_0(1)$ 、 $R_0(2)$ 中有一个为低电平且 $R_9(1)$ 、 $R_9(2)$ 中也有一个为低电平时，计数器工作在计数状态。

表 5-12 74LS90 状态表

$R_0(1)$	$R_0(2)$	$R_9(1)$	$R_9(2)$	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
H	H	L	×	L	L	L	L
H	H	×	L	L	L	L	L
×	×	H	H	H	L	L	H
×	L	×	L	计数			
L	×	L	×	计数			
L	×	×	L	计数			
×	L	L	×	计数			



(1) 1 位二进制计数器

74LS90 的 CP_A 和 Q_A 构成 1 位二进制计数器, 当 CP_A 端输入第 1 个时钟脉冲时, $Q_A=1$, 输入第 2 个脉冲时, $Q_A=0$ 。

(2) 五进制计数器

CP_B 和 Q_D 、 Q_C 、 Q_B 组成五进制计数器, 当 CP_B 端输入第 1 个脉冲时, $Q_DQ_CQ_B=001$, 输入第 2 个脉冲时, $Q_DQ_CQ_B=010$, 输入第 3、4 个脉冲时, $Q_DQ_CQ_B$ 变化为 011、100, 输入第 5 个脉冲时, $Q_DQ_CQ_B$ 变为 000。

(3) 8421 码十进制计数器

将 1 位进制计数器的输出端 Q_A 与五进制计数器的 CP_B 连接时, 可组成 8421 码十进制计数器, 如图 5-24 所示。当 0~9 个时钟脉冲不断从 CP_A 端输入时, $Q_DQ_CQ_BQ_A$ 状态变化为 0000、0001、0010、…、1000 变化到 1001, 第 10 个时钟脉冲输入时, $Q_DQ_CQ_BQ_A$ 变为 0000, 具体见表 5-13。

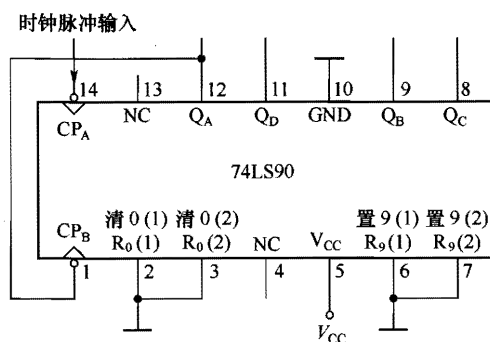


图 5-24 由 74LS90 构成的 8421 码十进制计数器

表 5-13 74LS90 用作 8421 码十进制计数器的计数表

CP_A	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	L	H	L	H
6	L	H	H	L
7	L	H	H	H
8	H	L	L	L
9	H	L	L	H



（4）5421 码十进制计数器

将五进制计数器的 Q_D 端与 1 位进制计数器的 CP_A 连接时，可组成 5421 码十进制计数器，如图 5-25 所示，此时计数器 Q_A 、 Q_D 、 Q_C 、 Q_B 的位权分别是 5、4、2、1。当 0~4 个时钟脉冲不断从 CP_B 端输入时， $Q_A Q_D Q_C Q_B$ 状态变化为 0000、0001……0100，第 5 个时钟脉冲输入时， $Q_A Q_D Q_C Q_B$ 变为 1000，当 6~9 个时钟脉冲从 CP_B 端输入时， $Q_A Q_D Q_C Q_B$ 状态变化为 1001、1010……1100，第 10 个时钟脉冲输入时， $Q_A Q_D Q_C Q_B$ 变为 0000，具体见表 5-14。

 


图 5-25 由 74LS90 构成的 5421 码十进制计数器

表 5-14 74LS90 用作 5421 码十进制计数器的计数表

CP_B	Q_A	Q_D	Q_C	Q_B
0	L	L	L	L
1	L	L	L	H
2	L	L	H	L
3	L	L	H	H
4	L	H	L	L
5	H	L	L	L
6	H	L	L	H
7	H	L	H	L
8	H	L	H	H
9	H	H	L	L

（5）六进制计数器

在 8421 码十进制计数器（ Q_A 与 CP_B 连接）的基础上，将 Q_B 接 $R_0(1)$ ， Q_C 接 $R_0(2)$ 可组成六进制计数器，如图 5-26 所示。当时钟脉冲不断从 CP_A 端输入时， $Q_C Q_B Q_A$ 状态变化为 000、001……101，第 6 个时钟脉冲输入时， $Q_C Q_B Q_A$ 变为 110，但 $Q_C Q_B Q_A=110$ 是不稳



定的, Q_C 、 Q_B 的“1”反馈到 $R_0(2)$ 、 $R_0(1)$, 计数器迅速被清 0, $Q_C Q_B Q_A$ 变为 000, 然后再重新计数。

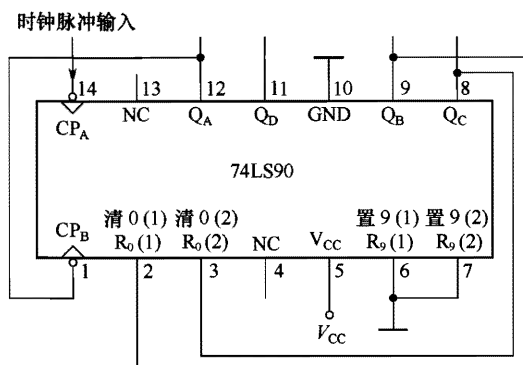


图 5-26 由 74LS90 构成的六进制计数器

2. 同步计数器芯片 74LS190

74LS190 是同步十进制加/减计数器 (又称可逆计数器), 它依靠加/减控制端的控制来实现加法计数和减法计数。

74LS190 引脚排列如图 5-27 所示, 各脚功能说明如下。

 


图 5-27 74LS190 引脚排列

CO/BO: 进位输出/借位输出端;

CP: 时钟输入端;

\overline{CT} : 计数控制端 (低电平有效);

$D_0 \sim D_3$: 并行数据输入端;

\overline{LD} : 异步并行置入控制端 (低电平有效);

$Q_0 \sim Q_3$: 输出端;

\overline{RC} : 行波时钟输出端 (低电平有效);

$\overline{U/D}$: 加/减计数方式控制端。

表 5-15 为 74LS190 的状态表, 从表中可以看出, 74LS190 工作状态有 4 种: 置数、加计数、减计数和保持。



表 5-15 74LS190 状态表

输 入								输 出			
$\overline{\text{LD}}$	$\overline{\text{CT}}$	$\overline{\text{U/D}}$	CP	D_0	D_1	D_2	D_3	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0	x	x	x	d_0	d_1	d_2	d_3	d_0	d_1	d_2	d_3
1	0	0	\uparrow	x	x	x	x	加 计 数			
1	0	1	\uparrow	x	x	x	x	减 计 数			
1	1	x	x	x	x	x	x	保 持			

(1) 置数

74LS190 置数（或称预置）是异步的。当置入控制端（ $\overline{\text{LD}}$ ）为低电平时，不管时钟 CP 端状态如何，输出端（ $Q_0 \sim Q_3$ ）即可预置成与数据输入端（ $D_0 \sim D_3$ ）相一致的状态。

(2) 计数

74LS190 采用同步计数方式。当 $\overline{\text{CT}}=0$ 、 $\overline{\text{U/D}}=0$ 时进行加计数；当 $\overline{\text{CT}}=0$ 、 $\overline{\text{U/D}}=1$ 时进行减计数。只有在 CP 为高电平时， $\overline{\text{CT}}$ 和 $\overline{\text{U/D}}$ 才可以跳变。

74LS190 有超前进位功能。当计数上溢或下溢时，进位/借位输出端（CO/BO）输出一个宽度约等于 CP 脉冲周期的高电平脉冲，行波时钟输出端（ $\overline{\text{RC}}$ ）输出一个宽度等于 CP 低电平部分的低电平脉冲。

(3) 保持

当 $\overline{\text{LD}}=1$ 、 $\overline{\text{CT}}=1$ 时，74LS190 工作在保持状态，在该状态下，即使 CP 端输入时钟脉冲，输出端（ $Q_0 \sim Q_3$ ）数据也不会发生变化。

5.4 电子密码控制器的电路原理与实验

电子密码控制器是一种只有输入正确密码才能输出控制信号的电路，给它外接其他一些设备可以制作各种密码控制器，如电子密码锁、电子密码控制开关等。

5.4.1 电路原理

1. 电路原理图

图 5-28 所示是电子密码控制器的电路原理图，图中的 CD4520 为双 4 位二进制同步计数器芯片，内部有两个功能相同的 4 位二进制同步计数器单元，CD4073 为三 3 输入与门，内部有 3 个与门单元，每个与门有 3 个输入端。

 


图 5-28 电子密码控制器的电路原理图

2. CD4520 介绍

CD4520 为双 4 位二进制同步计数器芯片，其结构和引脚功能如图 5-29 所示。表 5-16 为 CD4520 的状态表，从表可以看出，CD4520 具有加计数、数据保持和清 0 功能。CD4520 在两种情况下会执行加计数功能：① $CR=0$ ， $EN=1$ ，CP 输入脉冲上升沿；② $CP=0$ ， $CR=0$ ，EN 输入脉冲下降沿。

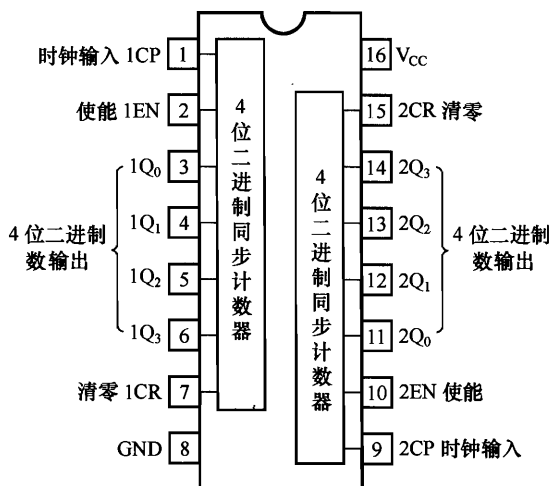


图 5-29 CD4520 的结构与各引脚功能

表 5-16 CD4520 状态表

输 入			输 出
CP	CR	EN	
↑	L	H	加计数
L	L	↓	加计数
↓	L	×	保持
×	L	↑	
↑	L	L	
H	L	↓	
×	H	×	清零

CD4520 的功能还可以用图 5-30 所示的输入/输出波形图来说明，从图也可以看出，当 $CR=0$ ， $EN=1$ 时，0~15 个 CP 脉冲上升沿依次来到时，计数器输出数据 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 会从 0000 变到 1111，第 16 个脉冲来时，数据又变为 0000，这时若 $CP=0$ 、 $CR=0$ ，EN 输入脉冲下降沿，计数器也会开始加计数，若 CR 变为 1，计数器会清 0， $Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$ 。

 


图 5-30 CD4520 的波形图

3. 电子密码控制器工作原理

电子密码控制器电路原理图参见图 5-28。图中 S_1 、 S_2 按键分别接 CD4520 的 2CP、1CP 引脚，每按压一次按键，就给 CP 端输入一个脉冲上升沿，计数器输出数据就会累加 1，从图中不难看出，只有 $1Q_31Q_21Q_11Q_0=1111$ 、 $2Q_22Q_0=11$ 时，CD4073 两个与门输入才都为 1，第 3 个与门输出端⑨脚才为高电平，⑨脚高电平经 R_4 、 C_3 滤波后送到三极管 VT 基极，VT 导通，有电流流过发光二极管 VD_1 ， VD_1 被点亮，若给 XS_2 端子外接继电器线圈，则有电流流线圈，线圈产生磁场，对触点产生吸合动作，使常开触点闭合、常闭触点断开，从而控制与继电器触点连接的电路。

要使 CD4520 的 $1Q_31Q_21Q_11Q_0=1111$ 、 $2Q_22Q_0=11$ ，须按压 S_1 按键 3 次，按压 S_2 按键 15 次， S_1 、 S_2 按压次数不对，CD4073⑨脚不会输出高电平，控制器不能产生控制动作。 S_3 、 S_4 为伪码按键，它们与清 0 端 1CR、2CR 连接，按下 S_3 、 S_4 任意一个，均会对 CD4520 内的两个计数器进行清 0，提高控制器的试探解密难度。

电子密码控制器设置密码有两种方法：一是改变 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 与 1CP、2CP、1CR、2CR 的连接；二是改变 $1Q_3$ 、 $1Q_2$ 、 $1Q_1$ 、 $1Q_0$ 、 $2Q_3$ 、 $2Q_2$ 、 $2Q_1$ 、 $2Q_0$ 与 2A、2B、2C、3A、3B、3C 的连接。

密码设置与解密举例：将 S_1 、 S_3 接 CR 端（1CR 和 2CR 已连接在一起）， S_2 接 2CP， S_4 接 1CP，2A、2B、2C 分别接 $1Q_3$ 、 $1Q_2$ 、 $1Q_1$ ，3A、3B、3C 分别接 $2Q_3$ 、 $2Q_2$ 、 Q_0 ，那么解密的方法是按压 S_2 键 13 次，让 $2Q_32Q_22Q_12Q_0=1101$ ，按压 S_4 键 14 次，让 $1Q_31Q_21Q_11Q_0=1110$ 。对于不知道控制器线路连接方法的人，如果采用试探的方法来解密，首先要从 4 个按键中试出 2 个有效键，还要试探 2 个有效键的按压次数，无疑解密难度很大，如果将 4 个按键改为 10 个键，其中 8 个伪码键都连接到 CR 端，电子密码控制器解密成功率将会极低。

4. 按键防抖电路

图 5-28 中的 C_1 、 C_2 功能是抑制按键抖动干扰。图 5-31 (a) 所示是一个按键输入电路，按下按键 S，给 IC 输入一个“0（低电平）”，当 S 断开，会给 IC 输入一个“1（高电平）”。实际上，当按下按键 S 时，由于手的抖动，S 会断开、闭合几次，然后稳定闭合，所以按下按钮时，给 IC 输入的低电平不稳定，而是高、低电平变化几次（持续 10~20ms），如图 5-31 (b) 所示，再保持为低电平，同样在 S 弹起时也有这种情况。按键抖动产生的干扰信号易使电路产生误动作，解决方法就是消除按键的抖动。

 


图 5-31 按键防抖说明图

按键防抖方法很多，较简单的方法是在按键两端并联电容，如图 5-32 所示。

 


图 5-32 两种简单的防抖电路

在图 5-32 (a) 所示电路中，当按键 S 断开时，+5V 电压经电阻 R 对电容 C 充电，在 C 上充得 +5V 电压，当按下按键时，S 闭合，由于按键电阻小，电容 C 通过按键迅速将两端电荷放掉，两端电压迅速降低（接近 0），IC 输入为低电平，若手发生抖动导致按键短时刻断开，+5V 电压经 R 对 C 充电，但由于 R 阻值大，短时间电容 C 充电很少，电容两端电压基本不变，IC 输入仍为低电平，从而消除了按键抖动。

图 5-32 (b) 所示防抖动电路工作原理读者可自己分析。

如果采用图 5-32 所示的防抖电路，选择 RC 的值比较关键，RC 元件的值可以用下面



的式子计算

$$t < 0.357RC$$

因为抖动时间一般为 $10 \sim 20\text{ms}$ ，如果 $R=10\text{k}\Omega$ ，那么 C 可在 $2.8 \sim 5.6\mu\text{F}$ 之间选择，通常选择 $3.3\mu\text{F}$ 。

5.4.2 实验操作

对照图 5-28 所示的电子密码控制器电路原理图，进行如下实验操作。

第一步：用导线将 J_1 、 J_2 、 J_3 、 J_4 插件分别与 CD4520 的 2CP、1CP、1CR、2CR 引脚连接（图中已连接好）。

第二步：用导线将 CD4073 的 2A~2C、3A 和 3B、3C 引脚分别与 CD4520 的 $1Q_0 \sim 1Q_3$ 和 $2Q_0$ 、 $2Q_1$ 引脚连接（图中已连接好）。

第三步：给电子密码控制器接通电源。

第四步：先按压 S_3 或 S_4 键，对 CD4520 输出进行清 0，然后按压 S_1 键_____次，按压 S_2 键_____次，指示灯 VD_1 会变亮，说明输入密码正确，控制器有控制信号输出。

第五步：先按压 S_3 或 S_4 键，然后按压 S_2 键，从第 1 次按压 S_2 键开始到按压 16 次， $1Q_3 \sim 1Q_0$ 引脚电平变化规律依次是 0001、_____。

第六步：按 J_1 -1CP、 J_2 -2CP、 J_3 -2CR、 J_4 -2CP 的对应方法改变 $J_1 \sim J_4$ 与 CD4520 的连接方式，那么有效键是_____，伪键是_____。

第七步：在 $J_1 \sim J_4$ 与 CD4520 按图 5-28 连接不变的情况下，将 CD4520 和 CD4073 按 $1Q_0$ -2A、 $1Q_1$ -2B、 $2Q_2$ -2C、 $2Q_0$ -3A、 $2Q_1$ -3B、 $2Q_3$ -3C 方式连接，那么按压 S_1 键_____次，按压 S_2 键_____次，才能实现解密，让控制器输出控制信号。

第八步：拆下 C_1 或 C_2 ，再按正确次数对有效键进行操作，分析控制器是否产生输出，若无输出，原因是_____。



习题5

一、填空题

1. 时序逻辑电路是一种具有_____功能的电路，它由_____电路与_____电路组合而成的。常见时序逻辑电路有_____、_____和_____等。
2. 触发器是_____电路中的基本单元电路。触发器的种类很多，_____是一种结构最简单的触发器，其他类型触发器大多是在这种触发器基础上进行改进而得到的。
3. 对于基本 RS 触发器， $\bar{R}=1$ 、 $\bar{S}=1$ 时的功能是_____， $\bar{R}=0$ 、 $\bar{S}=1$ 时的功能是_____， $\bar{R}=1$ 、 $\bar{S}=0$ 时的功能是_____， $\bar{R}=0$ 、 $\bar{S}=0$ 时的功能是_____。
4. 时钟脉冲每个周期可分为 4 个部分，分别是_____、_____、_____和_____。
5. 同步 RS 触发器是在基本 RS 触发器的基础上增加了两个_____和_____输入端构成的。同步 RS 触发器在_____时钟脉冲时不工作，在_____时钟脉冲时，其逻辑功能与基本 RS 触发器相同，即_____、_____和_____。
6. D 触发器又称为_____或_____，其逻辑功能是：在无 CP 脉冲时_____；在有 CP 脉冲时_____。
7. 对于 JK 触发器， $J=1$ 、 $K=1$ 时的功能是_____， $J=1$ 、 $K=0$ 时的功能是_____， $J=0$ 、 $K=1$ 时的功能是_____， $J=0$ 、 $K=0$ 时的功能是_____。
8. T 触发器又称_____触发器，将 JK 触发器的 J、K 两个输入端_____就构成了 T 触发器，这种触发器的逻辑功能是_____和_____。
9. 在一个时钟脉冲持续期间，触发器的状态_____的现象称为空翻。克服空翻常用的方法是采用_____或_____。
10. 主从触发器同时拥有_____触发器和_____触发器，当一个触发器工作时，另一个触发器不工作，将_____与_____隔离开，有效地解决了输入信号变化对输出的影响问题。边沿触发器只有在 CP 脉冲_____或_____来时输入才有效，其他期间处于_____状态，即使输入信号变化也不会影响触发器的输出状态。
11. 寄存器是一种能存取_____的电路。将数据存入寄存器的过程称为_____，将数据从寄存器中取出的过程称为_____，寄存器能存储数据是因为它采用了具有记忆功能的电路——_____。
12. 移位寄存器除了具有_____的功能外，还有_____的功能。按数据的移动方向来分，有_____寄存器、_____寄存器和_____寄存器。
13. 逐位输入数据的方式称为_____输入，同时输出多位数据的方式称为_____输出。移位寄存器具有延时功能，其延迟时间与_____有关。



14. 计数器是一种具有_____功能的电路,它主要由_____和_____组成。计数器可分为_____计数器和_____计数器。
15. N 位二进制加法器计数器的最大计数为_____个,所以 3 位异步二进制加法计数器最大计数为_____个。异步二进制加法计数器除了能计数外,还具有_____作用。
16. 十进制计数器与 4 位二进制计数器有些相似,但 4 位二进制计数器需要计数到_____然后才能返回到 0000,而十进制计数器要求计数到_____就返回 0000。
17. 2^n 进制计数器就至少要用到_____个触发器,例如八进制计数器需要用到_____个触发器,十二进制计数器需要用到_____个触发器,六十进制计数器要用到_____个触发器。

二、分析画图题

1. 在图 5-33 所示电路中, D 触发器的初始状态 $Q=0$, 现让 $R=1$, 再给触发器输入图示的 D 脉冲和 CP 脉冲, 请画出 D 触发器 Q 端和 \bar{Q} 端输出脉冲的波形。

 


图 5-33

2. 在图 5-34 所示电路中, 各触发器的初始状态 $Q=0$, 现给电路输入图示的 A、B 脉冲和 CP 脉冲, 请画出 Q_1 、 Q_2 端输出脉冲的波形。

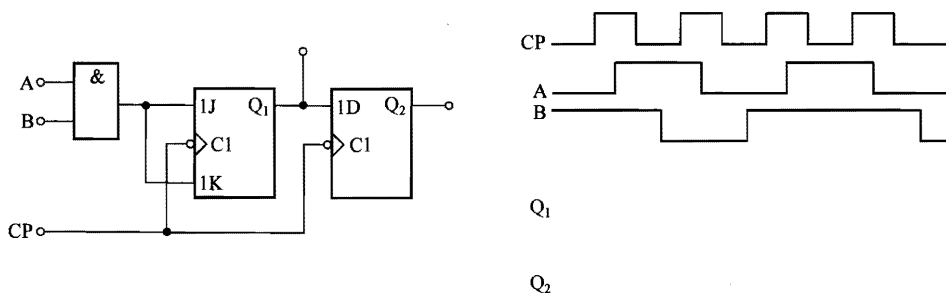


图 5-34